

Einzelteile einer Taschenlampe



Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Einzelteile einer Taschenlampe:

- Nr.: 1 Verschlusskappe
- Nr.: 2 Spiralfeder
- Nr.: 3 Batterie 1,5 Volt
- Nr.: 4 Schiebeschalter
- Nr.: 5 Magnethalter
- Nr.: 6 Batterie 1,5 Volt
- Nr.: 7 Außenhülle
- Nr.: 8 Reflektor
- Nr.: 9 Glühbirne
- Nr.: 10 Schutzkappe

Aufgabe:

Zeichne einen elektrischen Schaltplan für eine Taschenlampe mit den Dir bekannten Schaltplansymbolen : 2 Batterien, 1 Schalter (Ein/Aus) und eine Glühbirne. Beachte dabei den Hinweis: Bei der Taschenlampe befindet sich der Schalter zwischen Minuspol der Batterie und der Glühbirne.

Schaltplan: